



Přepětí v
elektroenergetice

Svodiče přepětí

- **Přepětím** je každé napětí, které je vyšší než nejvyšší provozovací napětí dané soustavy bez zřetele na dobu jeho trvání.
- značně namáhá izolaci rozvodných zařízení, strojů a vedení
- Pokud v místě vzniku přepětí izolace vydrží, šíří se vzniklé přepětí dál po vedení a v izolačně nejslabším místě pak nastane přeskok nebo průraz
- Tím může dojít k poškození izolace a k poruše zařízení.

- Princip ochrany spočívá v tom, že k průrazu nebo přeskoku dojde na předem zvoleném, izolačně nejslabším místě, kde se přepětí svede bezpečně k zemi.



vnitřní



vnitřní



3

venkovní


Rozdělení přepětí podle místa vzniku:

- ***Provozní přepětí*** - vznikají nejčastěji při určitých spínacích pochodech nebo poruchových stavech (po náhlé ztrátě zatížení sítě, vypínání transformátorů naprázdno, při zemním spojení) – možnost častého opakování
- ***Atmosférická přepětí*** - ohrožují vedení nejen po stránce elektrické, ale i mechanické (poškodí izolátory, přetaví vodiče, roztrhnou stožáry)

Vznik atmosférických přepětí:

- přímým zásahem blesku do vedení,
 - elektrostatickou indukcí ve vedení při výboji mezi mraky
 - zpětným přeskokem
-
- Trvají velmi krátkou dobu (asi do 100 mikrosekund). Přímým úderem mohou vzniknout přepětí velikosti až 500 kV.
 - Jednoduchým prostředkem proti vzniku atmosférických přepětí u vedení vn a vvn je používání zemnicích *lan*, které se uzemňují na každém sloupu

Přímý úder blesku do vedení

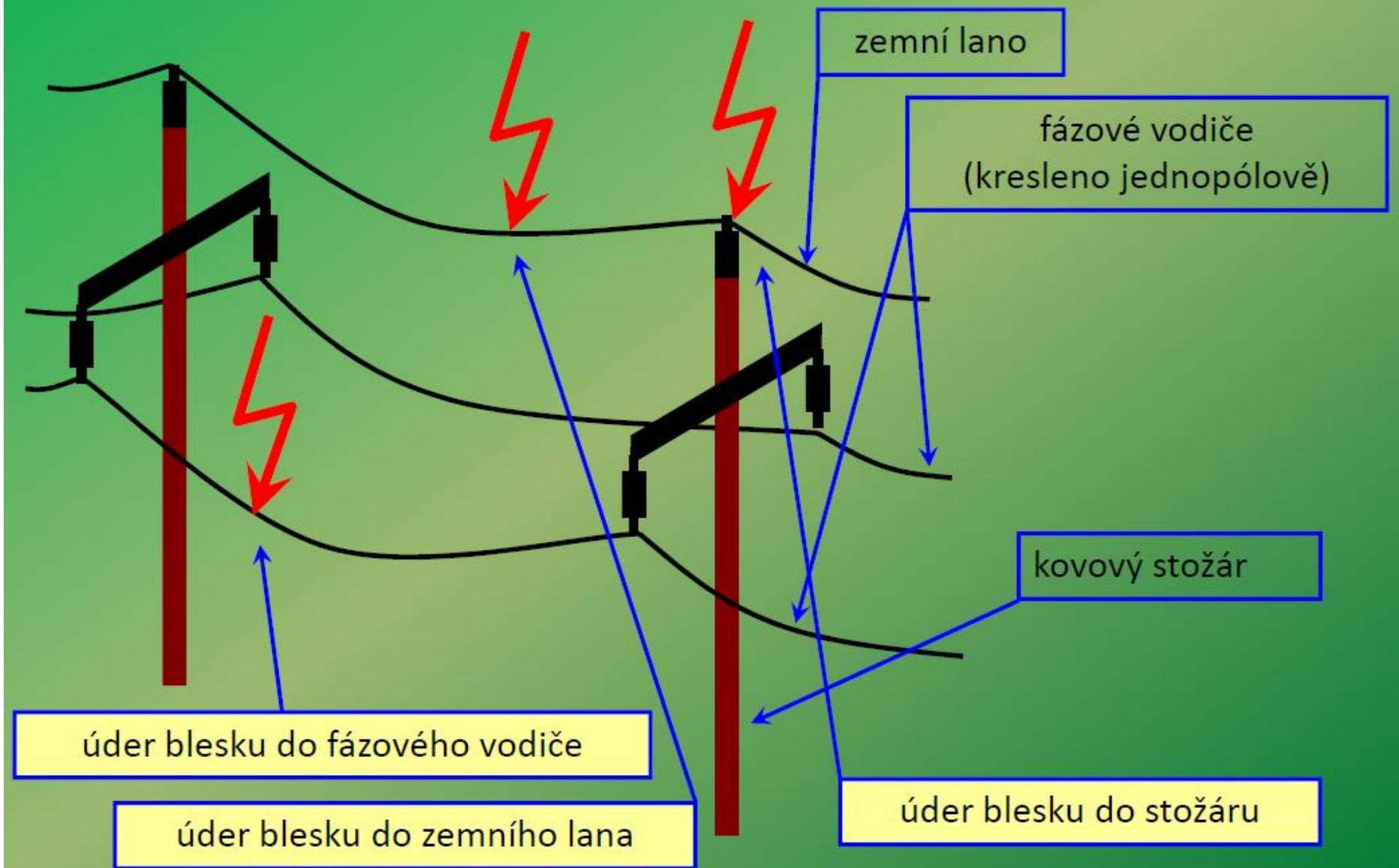

Přímý úder blesku do vedení

1. Úder blesku do fázového vodiče

- * je nejnebezpečnější a může způsobit značné škody
- * při předpokladu, že vlna se šíří oběma směry, je pro $Z_0=300 \Omega$ a $I_{max}=30 \text{ kA} \Rightarrow U_{max}=(Z_0/2)*I_{max}=150*3*10^4=4,5 \text{ MV.}$

2. Úder blesku do zemního lana

- * zemní lano je uzemněno na stožárech a v těchto místech se část vlny svede do země (stožáry se chovají jako vodič s impedancí desítky ohmů), část vlny se odrazí a část projde.

3. Úder blesku do stožáru


- * na stožáru se objeví napětí proti zemi a napětí vůči fázovému vodiči
- * na některé fázi je celkové napěťové namáhání izolátoru dáno součtem okamžitých hodnot obou napětí a hrozí zapálení oblouku mezi stožárem a vodičem \Rightarrow zkrat na vedení.

Ochrany proti přepětí

1. Zemní lana

- * jsou natažena souběžně s fázovými vodiči a uzemněna na jednotlivých stožárech.
- * používají se vždy na venkovních vedení vvn, v některých případech i na vedení vn.
- * na vedení vn je v mnoha případech použito ve vzdálenosti několika kilometrů před rozvodnou výběhové zemní lano.
- * zemní lano zabrání přímému úderu blesku do fázového vodiče
- * přepětí na fázovém vodiči vznikne i při použití zemního lana, a to v důsledku elektromagnetické indukce
 - ⇒ tato ochrana je sama nedostatečná
 - a musí být doplněna dalšími ochranami.

Působení zemního lana

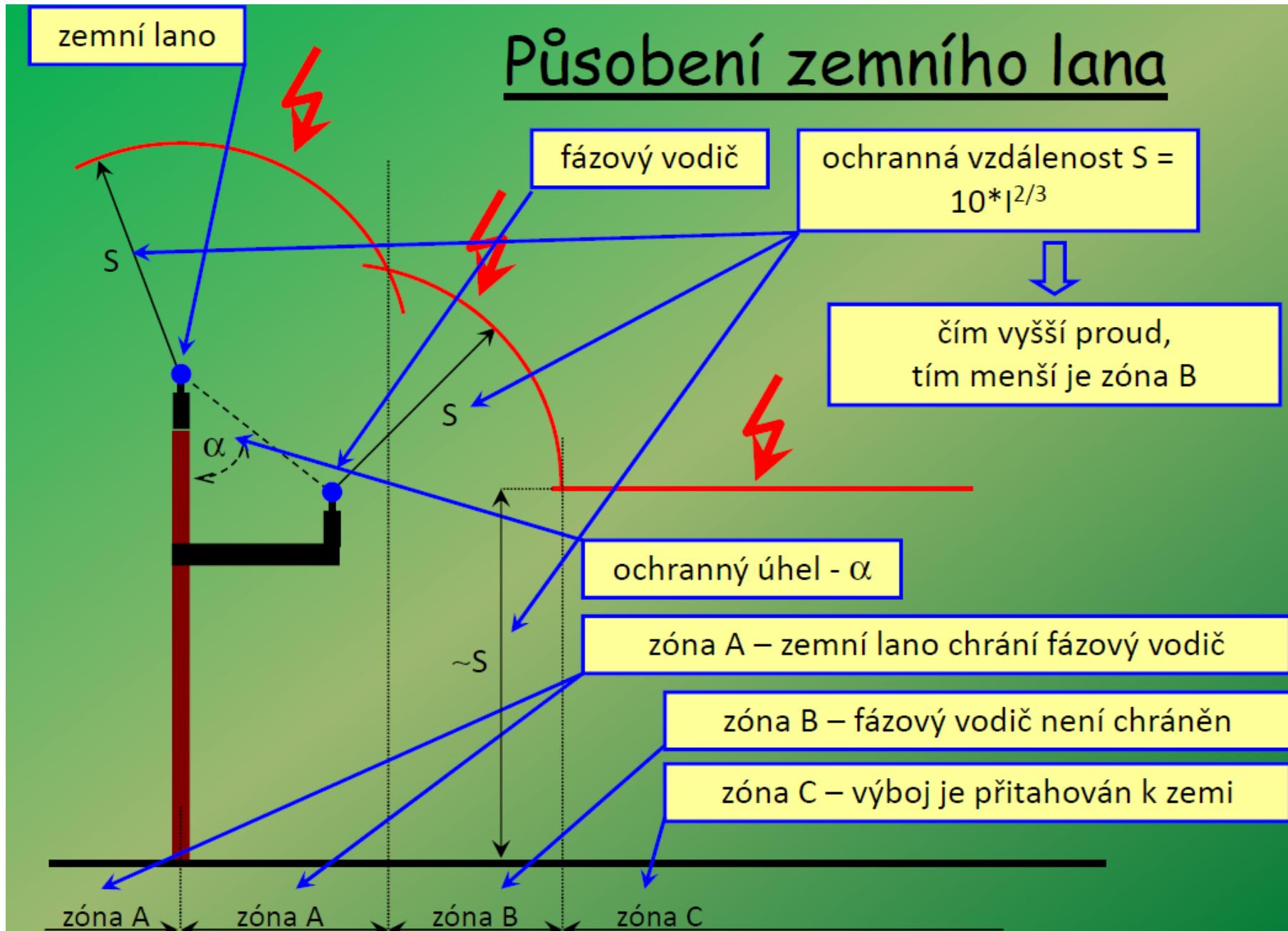


Svodiče přepětí

Svodiče přepětí jsou paralelně připojeny ke chráněnému zařízení a omezí velikost napětí.



Základní požadavek:

pokles impedance s rostoucím napětím.

Základní princip svodiče přepětí:

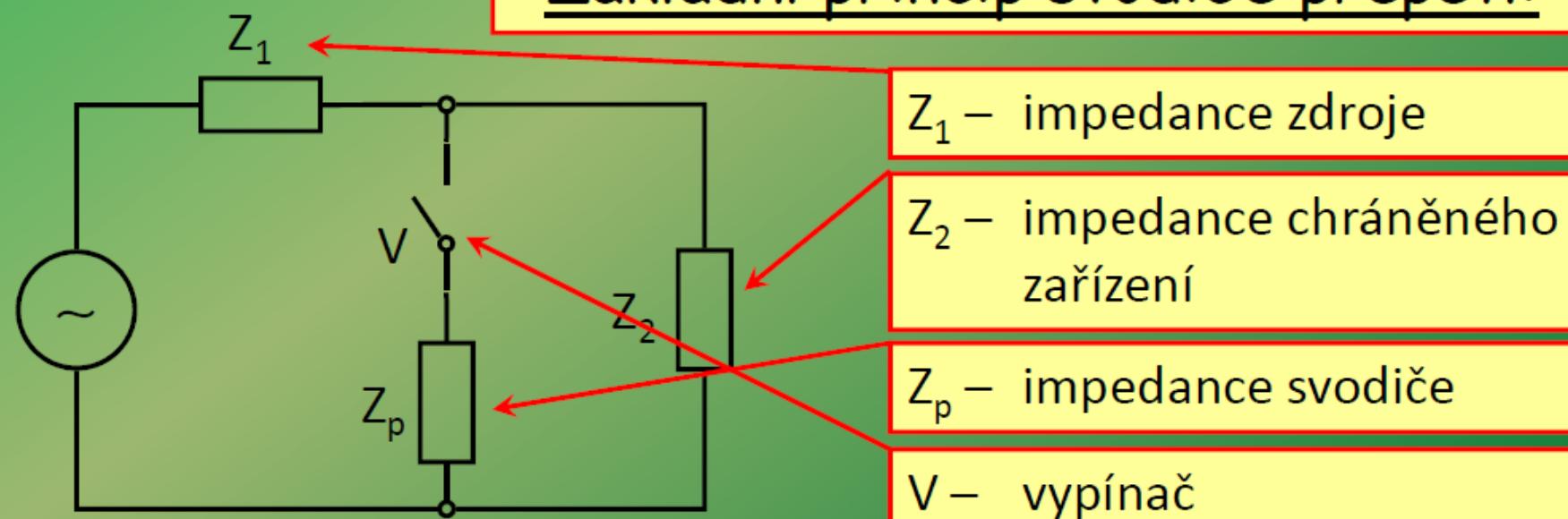

2. Ochranné (koordinační) jiskřiště

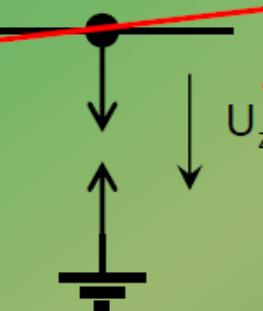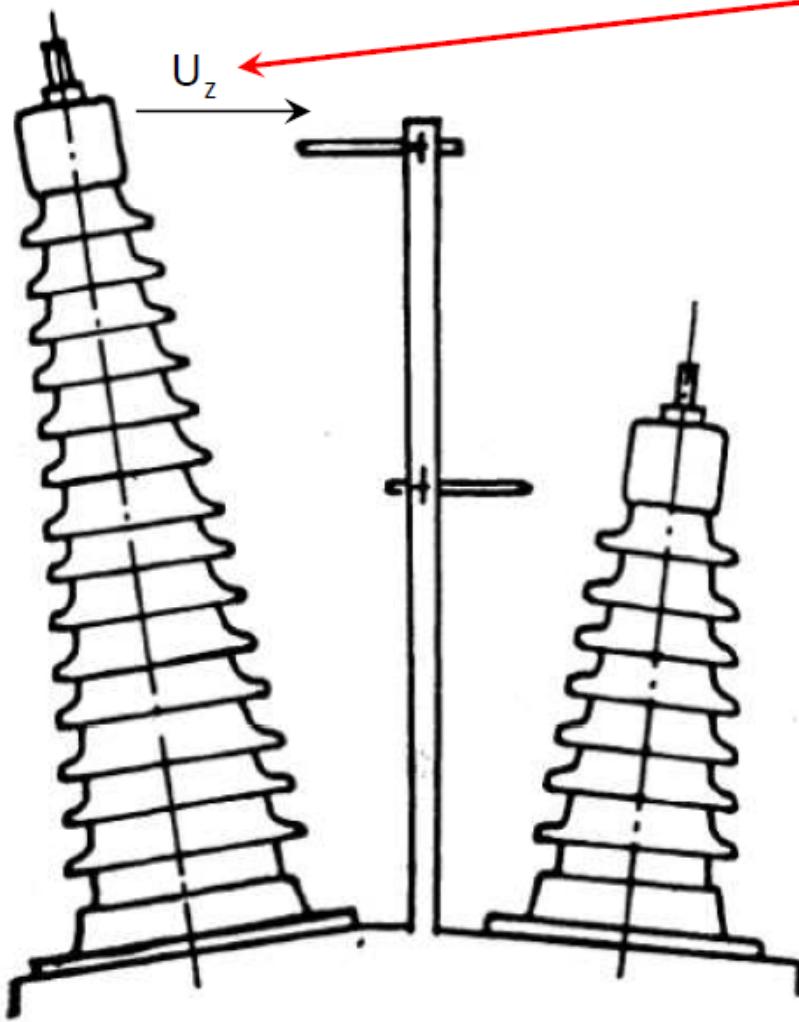

U_z – zapalovací napětí


Normální stav: $U < U_z$
=> svod je zanedbatelný

Při přepětí: $U > U_z$
=> zapálí se oblouk
=> výboj je sveden do země

Nevýhody:

- následuje zkrat (oblouk trvale hoří), vypnutí - OZ nebo zkratová ochrana
- velmi malá přesnost

3. Trubková (Torokova) bleskojistka

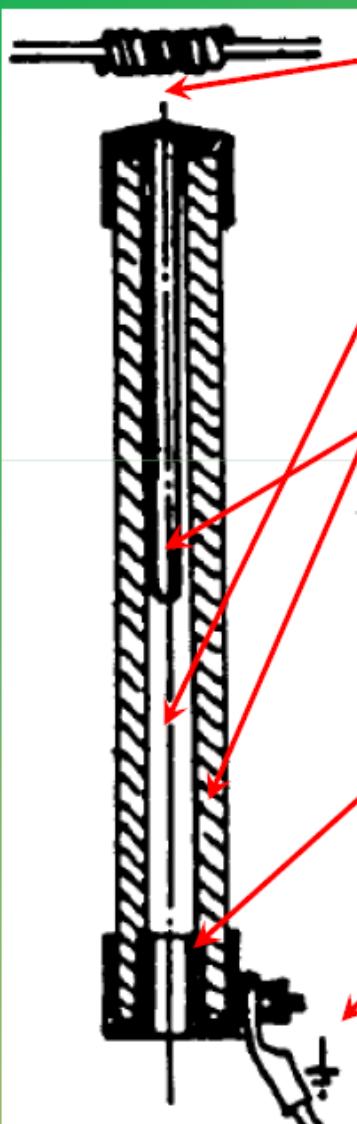

Vnější jiskříště

Tyčová elektroda

Vnitřní jiskříště

Dutá elektroda

Plynotvorná trubka

Uzemnění


Princip a působení:

1. při přepětí se zapálí oblouk na vnějším jiskřišti.
2. zapálí se oblouk na vnitřním jiskřišti a výboj se svádí do země.
3. v trubce se působením tepla oblouku rychle uvolňují plyny => prudce roste tlak.
4. oblouk vnitřního jiskřiště se vyfoukne dutou elektrodou, obvod se přeruší.

Nevýhody:

- při malém proudu se oblouk nevyfoukne, při velkém proudu hrozí roztržení trubky.
- malá citlivost => dnes se již téměř nepoužívá


3. Ventilová bleskojistka

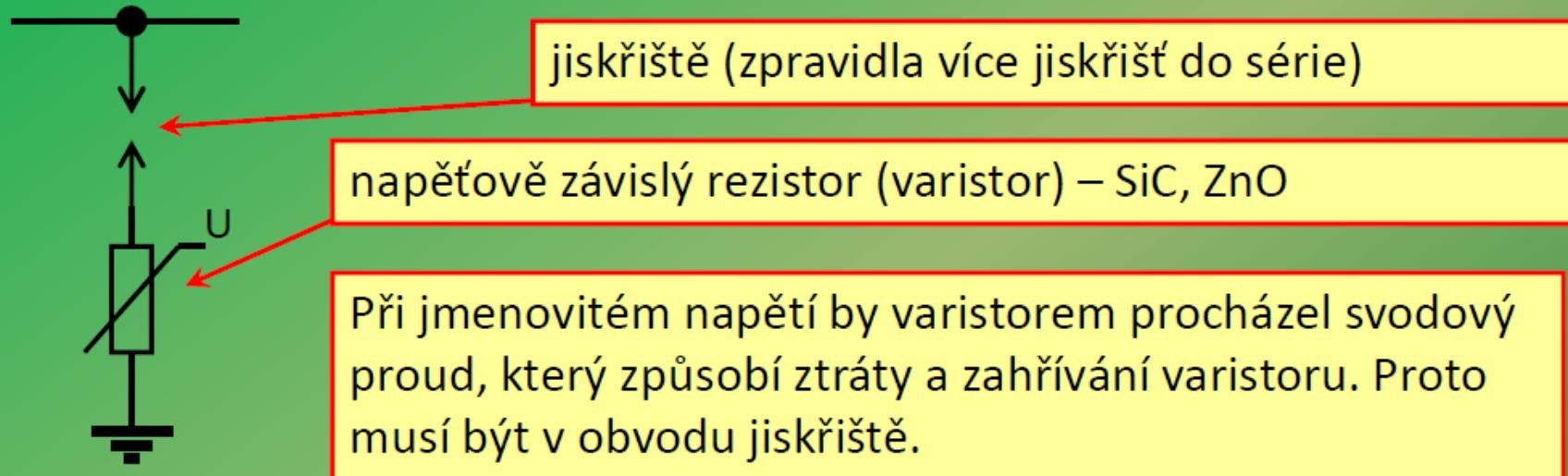

Základní princip:

- při vzniku přepětí se zapálí na jiskřišti výboj
- napětí na varistoru je velké => jeho odpor je malý a náboj je sveden do země
- přepětí postupně klesá => odpor varistoru se zvyšuje
- proud obvodem klesá a snižuje se napětí na oblouku, po určité době se oblouk přeruší

Konstrukce bleskojistky

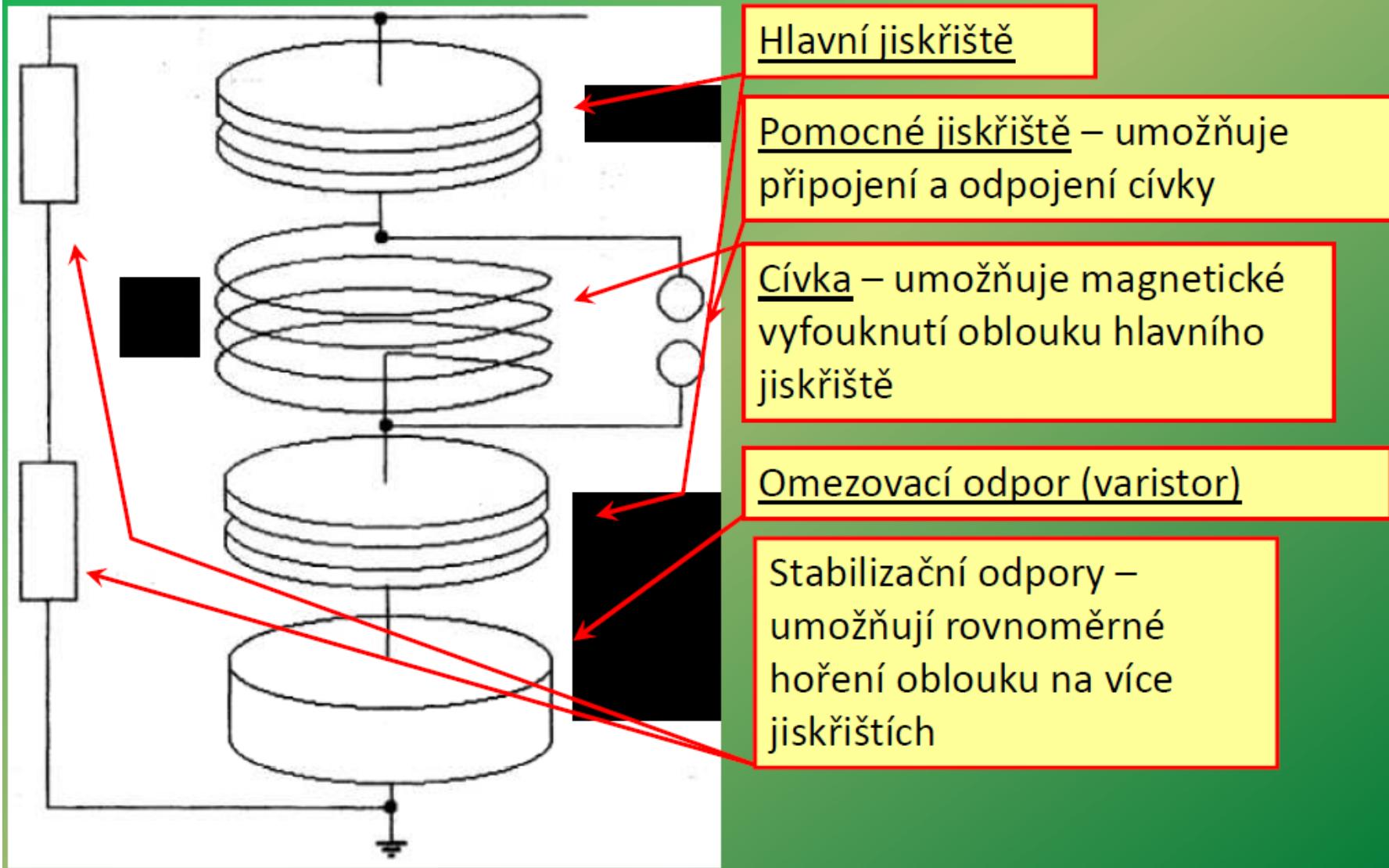

Základní parametry

1. Jmenovité zapalovací napětí – je dáno jiskřištěm a určuje se podle napěťové vlny $1,2/50 \mu s$
2. Zbytkové napětí – úbytek napětí vytvořený jmenovitým výbojovým proudem (impuls $8/20 \mu s$)
3. Jmenovitý výbojový proud – jak velký proud je bleskojistka schopna svést. Normalizovaná řada od 1,5 do 40 kA.
4. Jmenovité napětí bleskojistiky – napětí, na které může být bleskojistka trvale připojena a je to zároveň nejvyšší napětí, při kterém bleskojistka nesmí zapůsobit.

Parametry bleskojistiky jsou dány:

- * rázovou napěťovou charakteristikou (impuls $1,2/50 \mu s$)
- * závislostí zbytkového napětí na velikosti výbojového proudu (impuls $8/20 \mu s$)


Působení bleskojistky

Rázový impuls $1,2/50 \mu\text{s}$,

$U_{\max} = 17 \text{ kV}$

(průběh napětí bez bleskojistky)

Působení bleskojistky

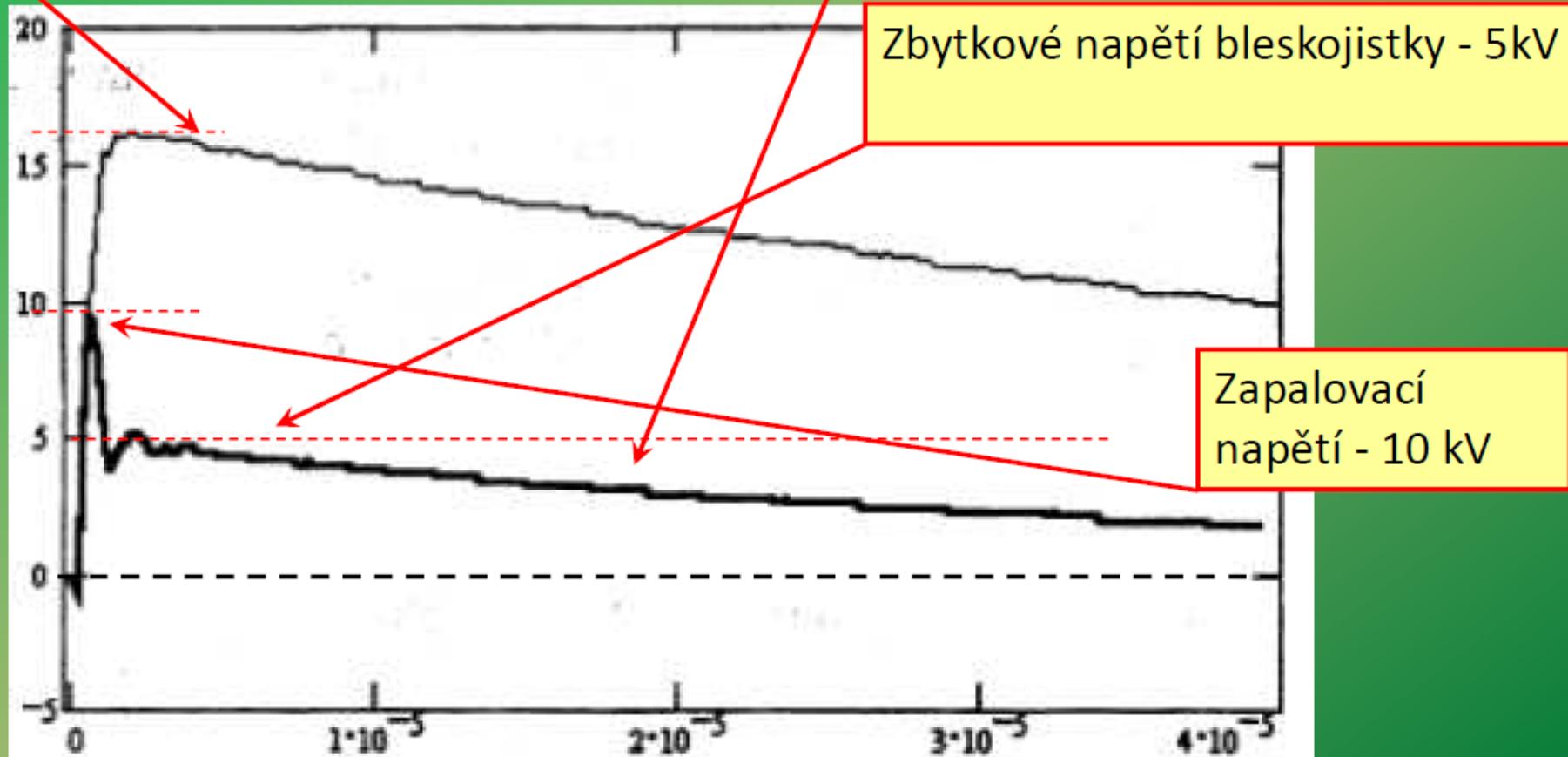

4. Omezovač přepětí

Omezovač přepětí představuje nejmodernější technologii, která je založena na varistoru z ZnO (oxid zinečnatý).

Voltampérová charakteristika varistoru je dána vztahem:

$$I \approx U^\alpha$$

kde pro lineární rezistor je $\alpha=1$, pro SiC je $\alpha=2-6$ a pro ZnO je $\alpha=20-50$

Je-li v obvodu při jmenovitém napětí jmenovitý proud, pak při poklesu napětí o 1% klesne proud přibližně o **bleskojistka** – 4,9% omezovač – 39,5%

Napěťová závislost varistoru je tak výrazná, že při jmenovitém napětí v soustavě je proud varistorem zanedbatelný a omezovač nemusí mít jiskřiště. Tím dojde k výraznému konstrukčnímu zjednodušení.

Základní parametry

1. Jmenovité napětí - U_r (kV) – je nejvyšší napětí, aby omezovač správně působil i v podmírkách dočasných přepětí.
2. Trvalé provozní napětí - U_c (kV) – nejvyšší napětí, které může být trvale připojeno na omezovač (s ohledem na tepelné namáhání). Je to asi 80 % jmenovitého napětí.
3. Jmenovitý výbojový proud (kA) - jak velký proud je omezovač schopen svést
4. Zbytkové napětí - úbytek napětí vytvořený jmenovitým výbojovým proudem (impuls 8/20 μ s)

Porovnání bleskojistiky a omezovače přepětí:

1. Trvalé provozní napětí u omezovačů je nižší než zapalovací napětí bleskojistek => umožňuje snížení ochranné hladiny.
2. Omezovač může svádět i dočasná přepětí, která trvají řádově sekundy, což se využívá v soustavě vvn. V případě zapůsobení ventilové bleskojistiky by došlo k tepelnému zničení.
3. Působení omezovače téměř nezávisí na strmosti napětí.
4. Omezovače jsou konstrukčně jednodušší a tím i spolehlivější.


Působení omezovače

Rázový impuls $1,2/50 \mu\text{s}$,
 $U_{\max} = 17 \text{ kV}$
(průběh napětí bez omezovače)


Působení omezovače

Zbytkové napětí omezovače - 5kV

Zapůsobení
omezovače

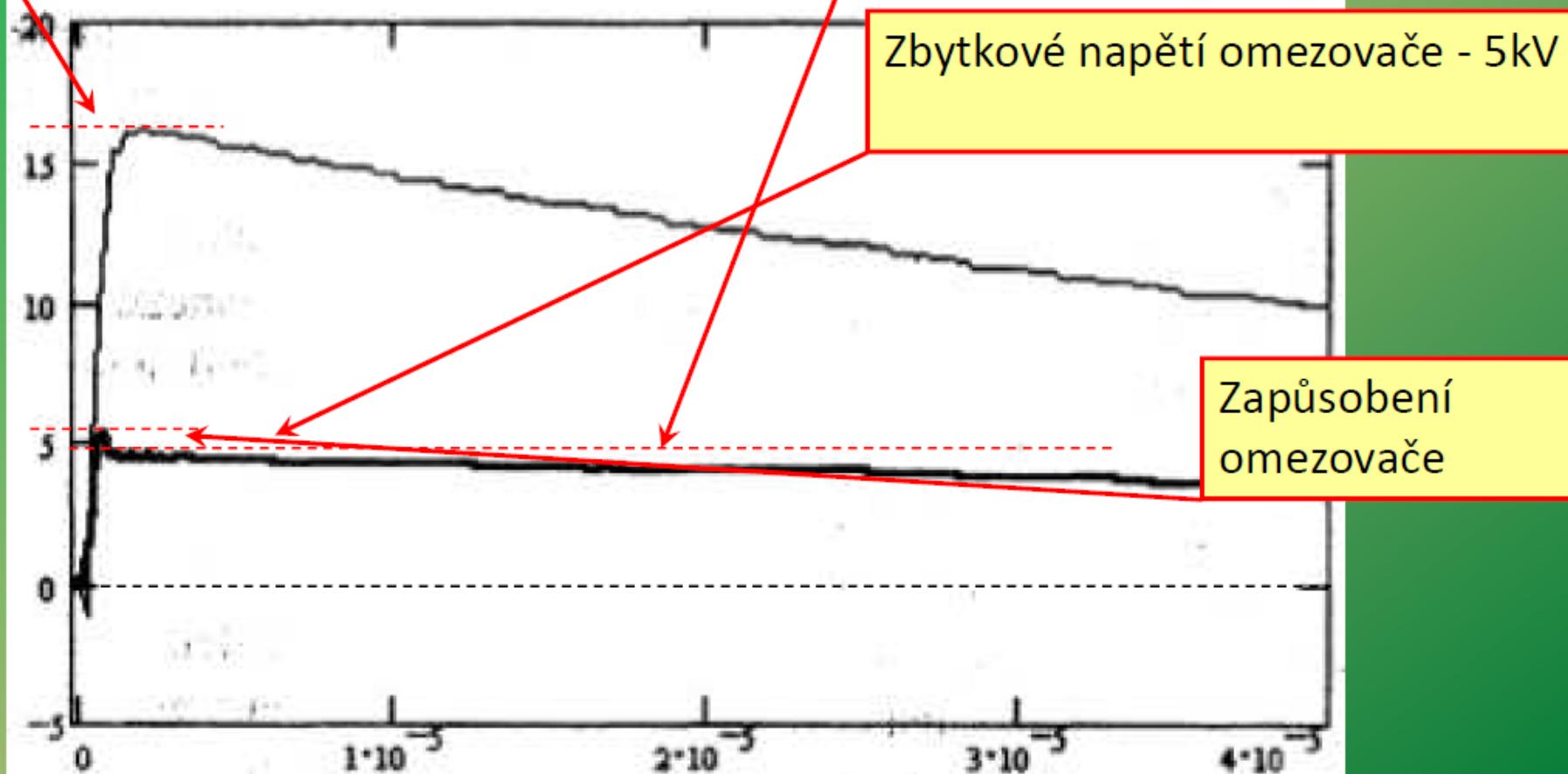

Příklad omezovače pro síť 22 kV

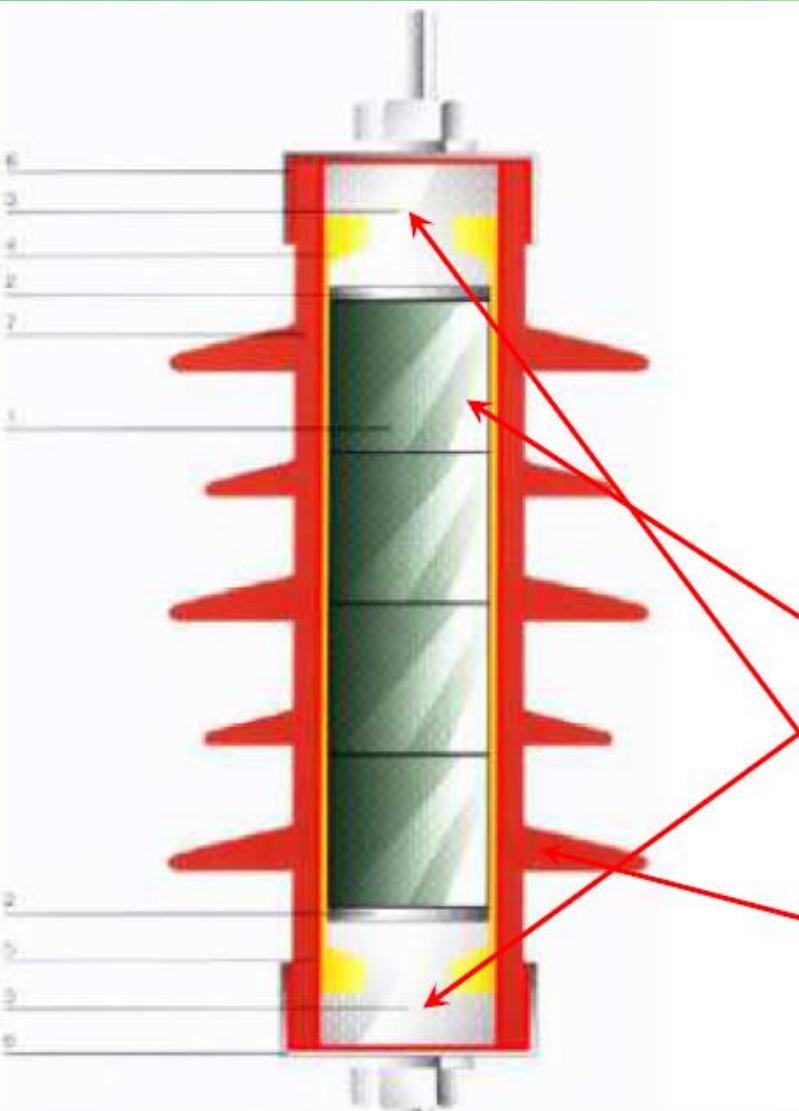

$$U_r = 30 \text{ kV}$$

$$U_c = 24 \text{ kV}$$


$$I = 10 \text{ kA}$$

Zbytkové napětí:


$$I=5 \text{ kA} \Rightarrow U=73,8 \text{ kV}$$

$$I=10 \text{ kA} \Rightarrow U=80 \text{ kV}$$

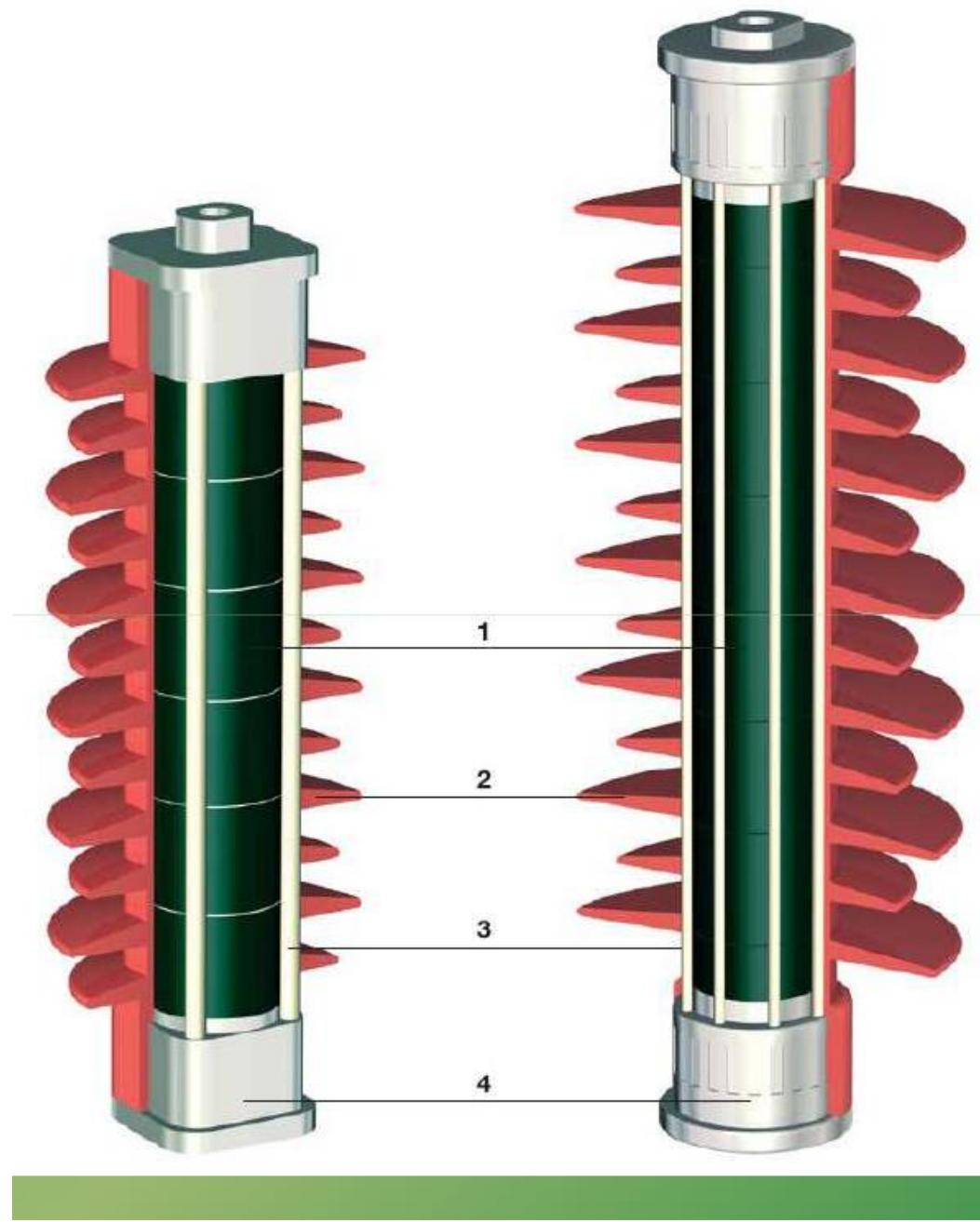1. ZnO kotouče
2. Taliřové pero
3. Elektrody
4. Vlákny zesílený obal
5. Těsnící hmota
6. Uzávěry z nekorodující oceli
7. Polymerový obal odolný vůči plazivým proudům




Příklady omezovače vn

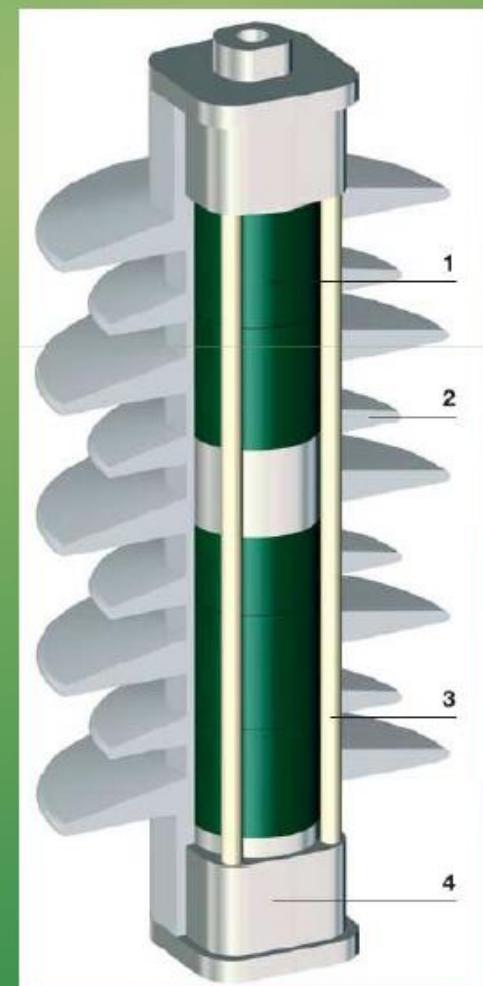


Bez CLX

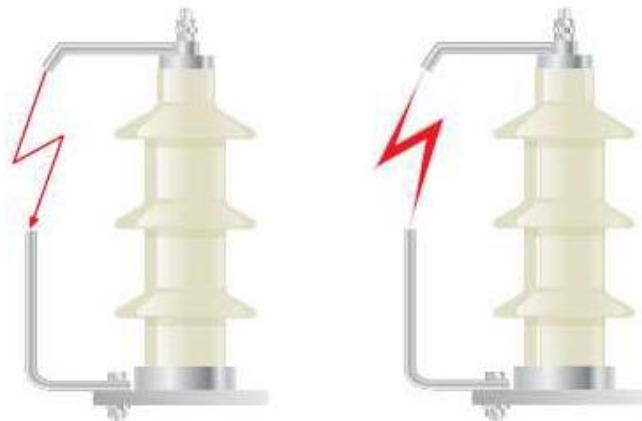Ochrana proti atmosférickým výbojům pomocí jiskřítě. V případě atmosférického přepětí může způsobit obloukový výboj na jiskřiti trvalé vypnutí vedení.




S CLX

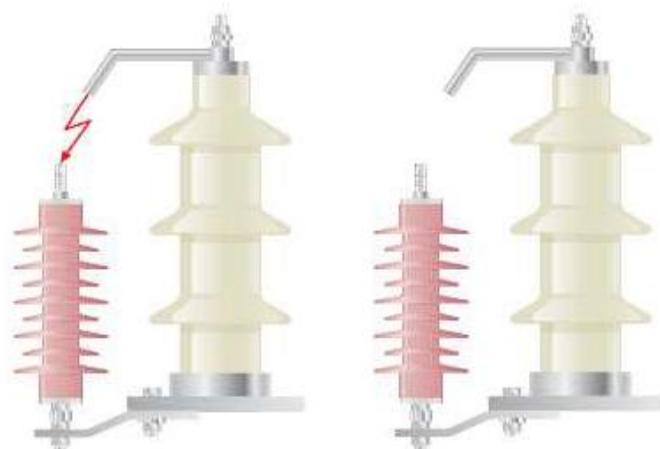ZnO omezovač (MORE) přeruší následný proud během první poloviny periody napětí síťového kmitočtu a zabrání tak výpadku vedení.




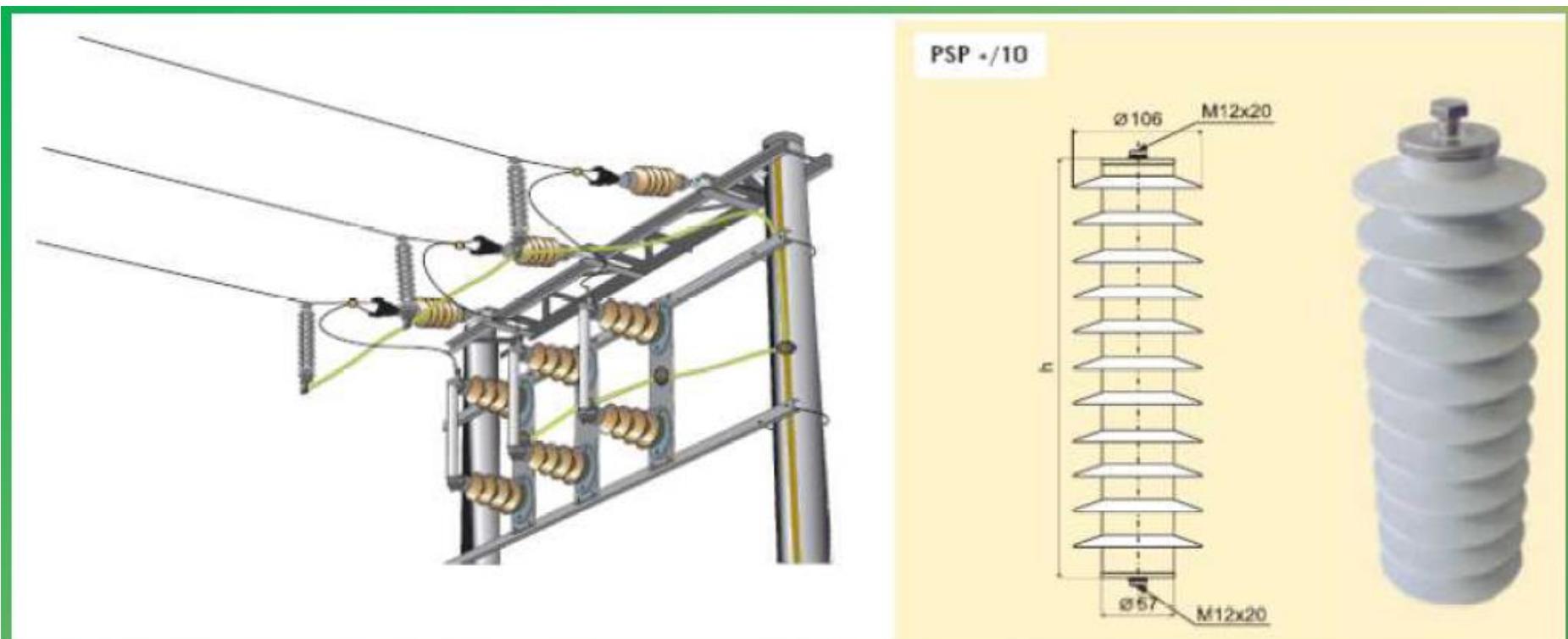Příklad omezovače vn - pro venkovní vedení





Označení	PSP 7/10	PSP 12/10	PSP 17/10	PSP 24/10	PSP 36/10	PSP 48/10
Trvalé provozní napětí	U_c 7 kV	12 kV	17 kV	24 kV	36 kV	39 kV
Jmenovité napětí	U_r 9 kV	15 kV	21 kV	30 kV	45 kV	48 kV
Jmenovitý výbojový proud	I_b 10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA	10 kA
Impuls vysokého proudu (4/10)	2 x 100 kA	2 x 100 kA	2 x 100 kA	2 x 100 kA	2 x 100 kA	2 x 100 kA
Dlouhý impulz proudu (2 ms)	4 x (5 x 250 A)	4 x (5 x 250 A)	4 x (5 x 250 A)	4 x (5 x 250 A)	4 x (5 x 250 A)	4 x (5 x 250 A)
Třída výběru vedení dle ČSN EN 60099-4	1	1	1	1	1	1
Zbytekové napětí při I_b	U_{res} < 28.5 kV	< 47.5 kV	< 66.5 kV	< 95 kV	< 142.5 kV	< 152 kV
Výška	h 140 mm	190 mm	250 mm	295 mm	390 mm	410 mm
Povrchová dráha	280 mm	370 mm	510 mm	630 mm	810 mm	935 mm
Pracovní teplota	θ $-35^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$	$-35^{\circ}\text{C} \div +55^{\circ}\text{C}$				
Hmotnost	m 1.3 kg	1.9 kg	2.4 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.5 kg
Katalogové číslo	91 002	91 005	91 007	91 011	91 013	91 015

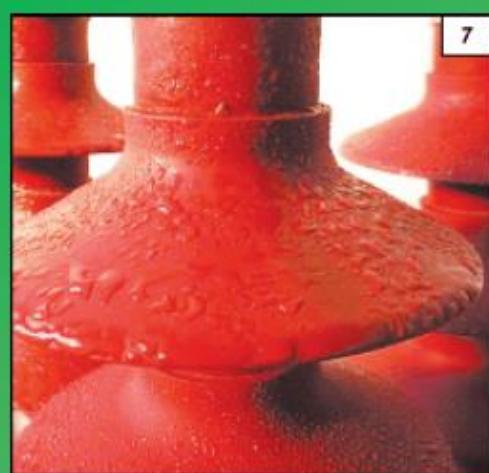

Zdroje:

Literatura:

Ladislav VOŽENÍLEK, František LSTIBŮREK: Základy elektrotechniky II, SNTL, Praha, 1985, 2810,04-522-85

Ivan BANZET, Václav HONYS: Rozvod elektrické energie II, SNTL, Praha, 1985, 02-513-85

Materiály firmy DEHN + SOHNE